

NAME:

KLASSE:

DATUM:



Schaltzeichen

1 Beschreibe die Vorteile von einheitlichen Schaltzeichen.

2 P.

2 Ergänze in der Tabelle die fehlenden Schaltzeichen und Bauteile.

6 P.

Bauteil	Schaltzeichen
Batterie	
	
Glühlampe	
	
Motor	
LED	

3 Vervollständige die Schaltzeichen zu einem einfachen Stromkreis.

2 P.

